

Capitolo 2.2

domenica 24 dicembre 2023 13:22

[Home](#)

BLOCCHI FUNZIONALI


n.b gli input e gli output possono essere riempiti da altri blocchi

HALF ADDER

È un blocco funzionale che rappresenta la somma e prende 2 input e dà due output (S e Cout)


Il riporto è dato dagli and dei due e il risultato dallo xor dei due

Sarebbe tipo così:

 

	S	COUT
$0+0=0$	0	0
$0+1=1$	1	0
$1+1=0$	0	1

IL blocco

 


FULL ADDER


Il full adder è tipo un half adder ma tiene conto dei resti, ti permette di sommare più bit insieme (dividendoli due a due)


COME SI RAPPRESENTA dentro?

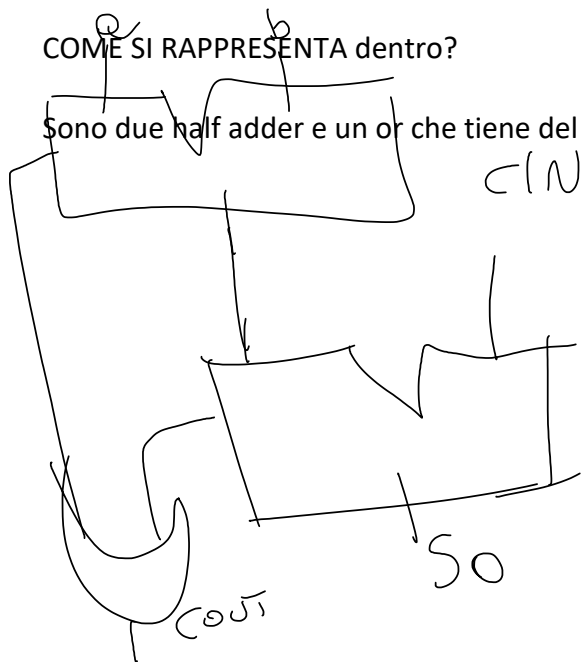Sono due half adder e un or che tiene del resto



Come è il blocco?

 

 

Con le sottrazioni basta fare la somma con il complemento a due

DECODER


IL DECODER è un blocco funzionale che ti permette di prendere tutte le varie combinazioni e ha $n:2^n$
Ovvero n input e 2^n output

Rappresenta la conversione binaria a decimale

Come funziona?

Abbiamo ad esempio 2 input e 4 output

 Significa che possiamo scrivere fino al numero 3 e in output avremmo la sua rappresentazione in decimale



Handwritten note: A bracketed line with the text "x3 3" next to it.

La y si accenderà in base all'input che mettiamo, se scrivessimo 01 si accenderebbe y_1 se scrivessimo 11 si accenderebbe y_3

Circuito e tabella di verità:
Se vedete si accende una sola y che è quella che ci serve infatti, e nel circuito ci sono tutte le combinazioni possibili

Se $n = 1$ abbiamo un solo input x_0 e due output y_1, y_0 ; y_0 deve essere 1 quando $x_0 = 0$ mentre y_1 deve essere 1 quando $x_0 = 1$:

x_0	y_1	y_0
0	0	1
1	1	0

 


Figura 1: DECODER 1:2

Se $n = 2$ abbiamo due input x_0, x_1 e quattro output y_3, y_2, y_1, y_0

x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


 


Figura 2: DECODER 2:4

ENCODER

 È l'opposto del decoder ovvero hai $2^n:n$
Abbiamo in input il numero in decimale
che si accende invece in output avremo
il numero in binario
Il blocco funzionale è così:




Perché x_0 viene ignorato?

Perché x_0 non vale un cazzo c'è se tu hai tutte che valgono 0 e x_0 che vale 1 basta fare l'or tra gli zeri e avrai il tuo risultato

ovvero 00

Se invece avessimo acceso il pin 1 e gli altri zeri in output uscirà 01

x_3	x_2	x_1	x_0	Y_1	Y_0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 


In base a quello che si accende in output ci sarà la sua "conversione"

MULTIPLEXER

il multiplexer è un blocco funzionale che è tipo un if, per spiegarlo meglio facciamo subito un esempio

 Abbiamo gli $s_0 s_1$ che sono gli input e le nostre x che sono le varie possibili combinazioni, ognuna di loro ritorna un risultato in output. Infatti il multiplexer ha n input e avrà 2^n combinazioni e 1 output.




Questo blocco se riceverà 01 o 11 ritornerà 1 negli altri casi 00 e 10 ci sarà 0

Blu sono gli input rosso sono i return e arancione sono le varie possibilità e il printf è l'azzurro


MULTIPLEXER (SELETTORE)

Il multiplexer è un circuito capace di selezionare uno tra i vari ingressi possibili e di trasferire il dato in esso presente in

 uscita. E' sempre dotato di uno o più ingressi di selezione: m ingressi di selezione servono per pilotare $n=2^m$ ingressi dati.



 Nel disegno precedente è rappresentato un multiplexer nella sua forma più semplice, con 2 ingressi dati ed 1 ingresso di selezione.
E' l'ingresso di selezione P a decidere quale delle due variabili di ingresso viene trasferita in uscita. Se $P=1$ si ha $Y=A$; se invece $P=0$ si ha $Y=B$.
Qui di seguito è disegnato un multiplexer con 4 ingressi dati e 2 ingressi di selezione.



La funzione logica che viene realizzata è

CON IL DECODER.

Possiamo costruire un MULTIPLEXER 4:1 anche usando un DECODER 2:4, quattro porte AND e una porta OR, come in Figura 4

 


Figura 4: MULTIPLEXER 4:1